PLC Dijital Giriş → Çıkış

24 VDC PNP saha sinyali için sadeleştirilmiş PLC I/O mantığı

SAHA → PLC GİRİŞİ → PROGRAM → PLC ÇIKIŞI → YÜK

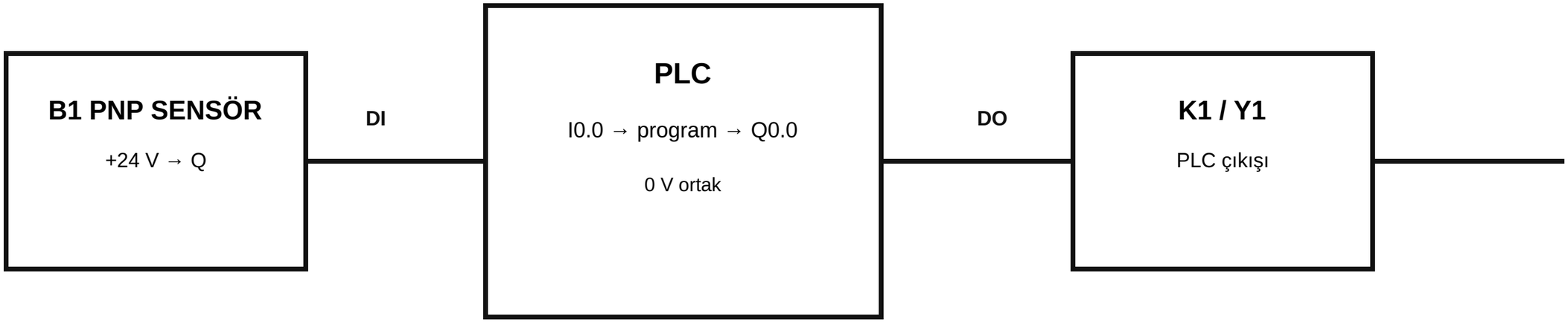

Örnek: sensör aktif olduğunda I0.0=1, program şartları sağlanırsa Q0.0=1.

B1: saha sensörü · I0.0: dijital giriş · Q0.0: dijital çıkış · K1/Y1: yük

PLC üreticisinin I/O ortak uç, giriş tipi ve çıkış akımı şartları mutlaka kontrol edilmelidir.