Sensör → Röle → Aktüatör

24 VDC örnek PNP sinyal zinciri

24 VDC SİNYAL ZİNCİRİ

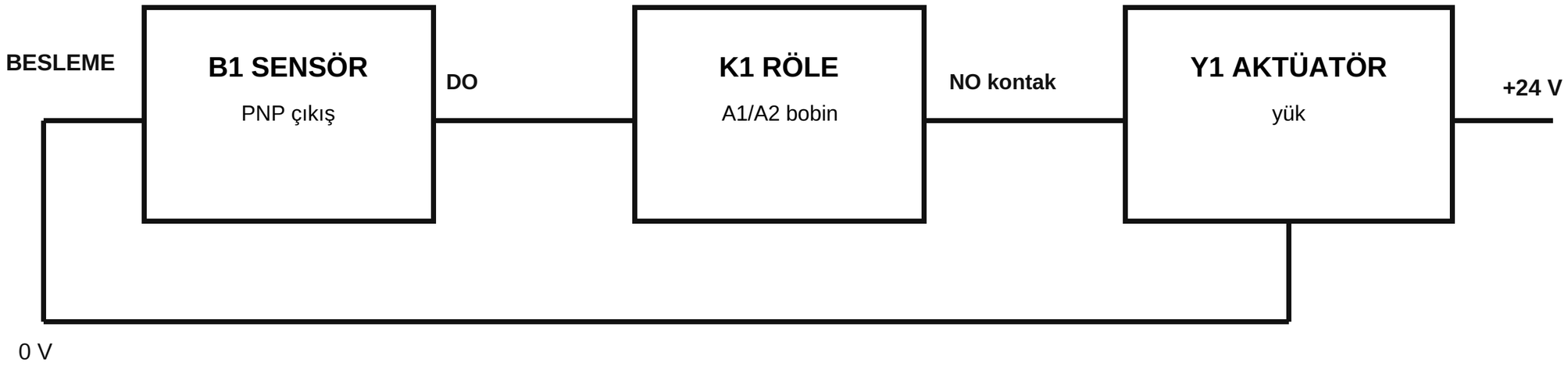

Ölçüm sırası: sensör çıkışı → K1 bobini A1/A2 → K1 kontağı → Y1 terminali

B1: sensör · K1: ara röle · Y1: aktüatör/yük

PNP/NPN, ortak uç ve yük akımı gerçek cihazın teknik verisine göre bağlanmalıdır.